

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

***ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ***

EEM 211~ SAYISAL MANTIK TASARIMI

LABORATUVAR UYGULAMASI

RAPOR

Deney Adı : MANDALLAR VE FLİP-FLOPLAR
Deney Numarası : 09
Deney Tarihi : 20.12.2006


Öğrencinin Adı : ■■■■■■■■■■
Öğrencinin Numarası : ■■■■■■■■■■

Devrede 0 dan 9a artıran bir seven segment driverda sonucu elde ediyoruz.

Devrede and kapısını kaldırdığımızda seven segment driverda 9 dan 0 a azalan bir simülasyon görmekteyiz .

SONUÇ & YORUM

- Devrede AND kapısının bütün bağlantıları kesildiğinde 0'dan 99'a kadar saymaktır.

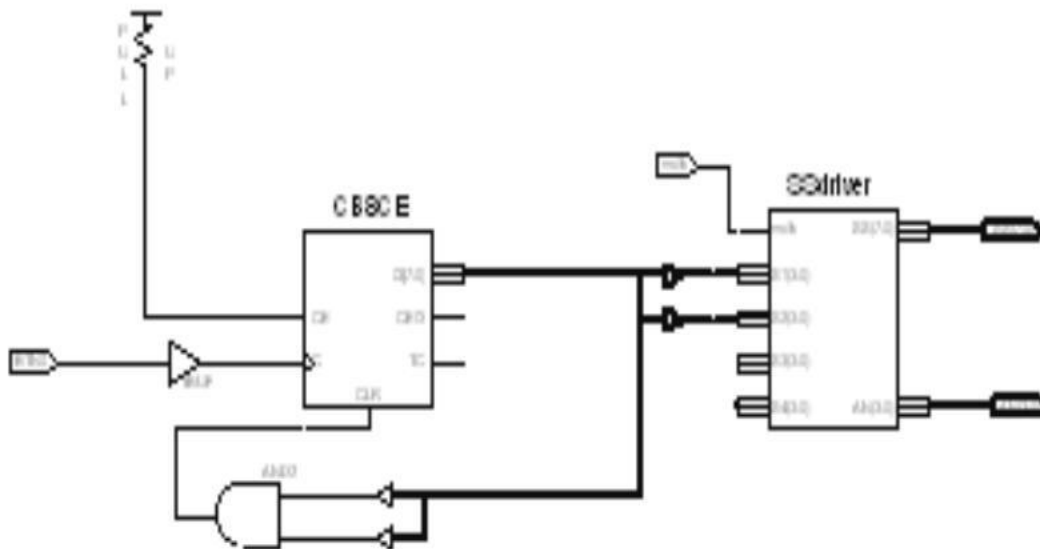

deney 9.rar